 


# 计算机体系结构

胡伟武、汪文祥

# 龙芯2号处理器核结构图



# 功能部件

- 定点补码加法器设计
- 定点ALU设计
- 定点补码乘法器的设计

# 定点补码加法器设计

# 先行进位加法器

- 一位全加器
  - 三个输入: A, B, Cin
  - 两个输出: S, Cout

|           |   |           |     |           |    |
|-----------|---|-----------|-----|-----------|----|
|           |   | $\hat{A}$ |     | $A$       |    |
|           |   | 00        | 01  | 11        | 10 |
| $\hat{C}$ | 0 | 0         | 1   | 0         | 1  |
| $C$       | 1 | 1         | 0   | 1         | 0  |
|           |   | $\hat{B}$ | $B$ | $\hat{B}$ |    |



$$S = \textcolor{red}{^A}A * \textcolor{red}{^A}B * \textcolor{red}{Cin} + \textcolor{red}{^A}A * \textcolor{red}{B} * \textcolor{red}{^A}Cin + A * \textcolor{red}{^A}B * \textcolor{red}{^A}Cin + A * \textcolor{red}{B} * \textcolor{red}{Cin}$$

|           |   |           |     |           |    |
|-----------|---|-----------|-----|-----------|----|
|           |   | $\hat{A}$ |     | $A$       |    |
|           |   | 00        | 01  | 11        | 10 |
| $\hat{C}$ | 0 | 0         | 0   | 1         | 0  |
| $C$       | 1 | 0         | 1   | 1         | 1  |
|           |   | $\hat{B}$ | $B$ | $\hat{B}$ |    |

$$\textcolor{teal}{Cout} = \textcolor{teal}{A} * \textcolor{teal}{B} + \textcolor{red}{A} * \textcolor{red}{Cin} + \textcolor{blue}{B} * \textcolor{blue}{Cin}$$


| A | B | Cin | S | Cout |
|---|---|-----|---|------|
| 0 | 0 | 0   | 0 | 0    |
| 0 | 0 | 1   | 1 | 0    |
| 0 | 1 | 0   | 1 | 0    |
| 0 | 1 | 1   | 0 | 1    |
| 1 | 0 | 0   | 1 | 0    |
| 1 | 0 | 1   | 0 | 1    |
| 1 | 1 | 0   | 0 | 1    |
| 1 | 1 | 1   | 1 | 1    |

# 一位全加器

  
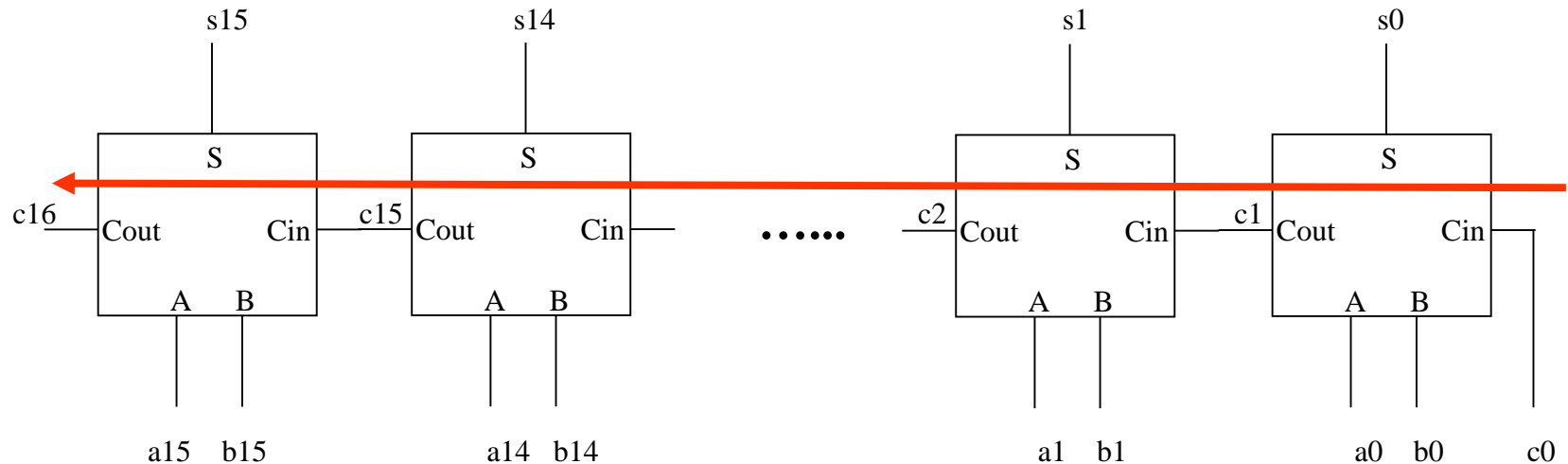
# 串行进位加法器

- 以16位加法器为例
- 进位从低位到高位传送, 形成c16需要32级门延迟
- 延迟随位数增长线性增长



# 进位的传递

$$\begin{aligned}c_{i+1} &= a_i * b_i + a_i * c_i + b_i * c_i \\&= a_i * b_i + (a_i + b_i) * c_i \\&= g_i + p_i * c_i\end{aligned}$$

- $g_i = a_i * b_i$  称为进位生成因子，只要  $g_i$  为1，就有进位
- $p_i = a_i + b_i$  称为进位传递因子，只要  $p_i$  为1，就把低位进位向前传递
- 四位进位传递为例

$$c_1 = g_0 + (p_0 * c_0)$$

$$c_2 = g_1 + (p_1 * g_0) + (p_1 * p_0 * c_0)$$

$$c_3 = g_2 + (p_2 * g_1) + (p_2 * p_1 * g_0) + (p_2 * p_1 * p_0 * c_0)$$



$$c_4 = g_3 + (p_3 * g_2) + (p_3 * p_2 * g_1) + (p_3 * p_2 * p_1 * g_0) + (p_3 * p_2 * p_1 * p_0 * c_0)$$

- 只要低位有一个进位生成，而且被传递，则进位输出为1<sup>8</sup>



# 4位并行进位逻辑


五输入与非门不常用

  

25个门
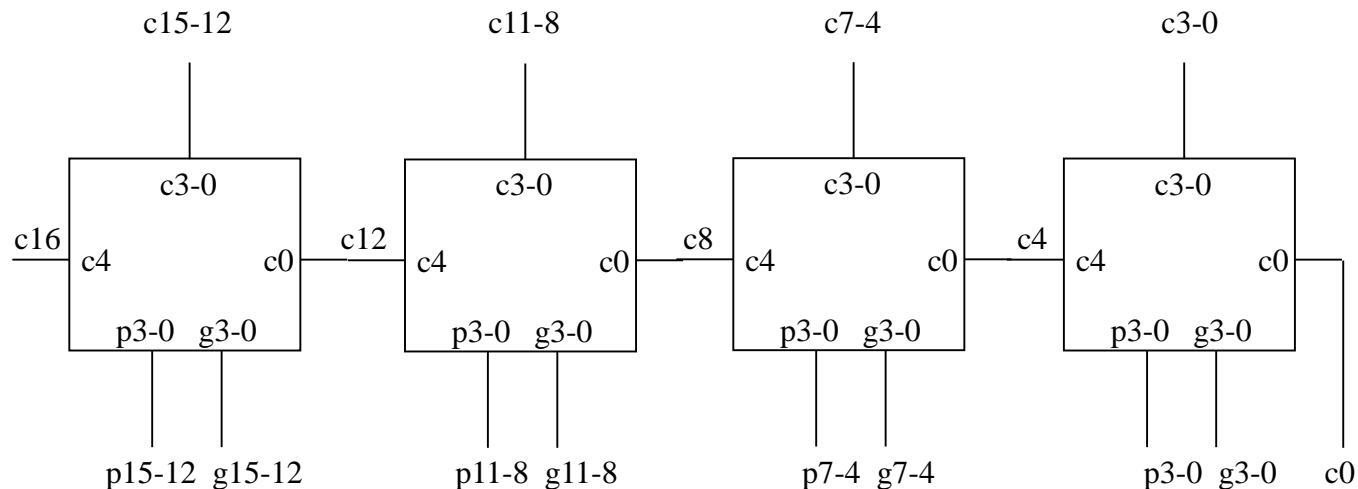
# 以16位加法器为例

- 输入为 $p_i$ 、 $g_i$ ，输出为 $c_i$
- 每次并行产生4位进位，从 $p_i$ 、 $g_i$ 产生 $c_{16}$ 只要4级传递，8级门延迟（产生运算结果还需要一个异或）。原来从 $a_i$ 、 $b_i$ 产生 $c_{16}$ 需要16级传递，32级门延迟
- 分块，块内并行，块间串行
- 块内并行，块间并行？



# 块内并行, 块间并行


- 老办法：产生每块的进位传递因子和进位产生因子
- 进位传递因子：每一位的传递因子都为1时才能传递

$$P = p_0 * p_1 * p_2 * p_3$$



- 进位产生因子：块内产生进位, 不考虑进位输入

$$G = g_3 + (p_3 * g_2) + (p_3 * p_2 * g_1) + (p_3 * p_2 * p_1 * g_0)$$
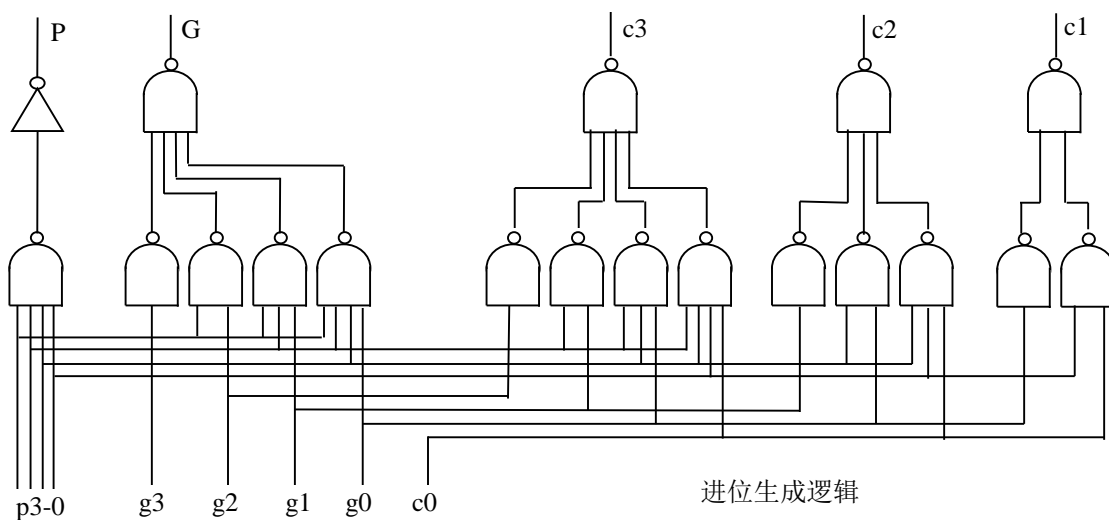
$$\begin{aligned} c_4 &= g_3 + (p_3 * g_2) + (p_3 * p_2 * g_1) + (p_3 * p_2 * p_1 * g_0) + (p_3 * p_2 * p_1 * p_0 * c_0) \\ &= G + (P * c_0) \end{aligned}$$




# 进位生成与传递逻辑

 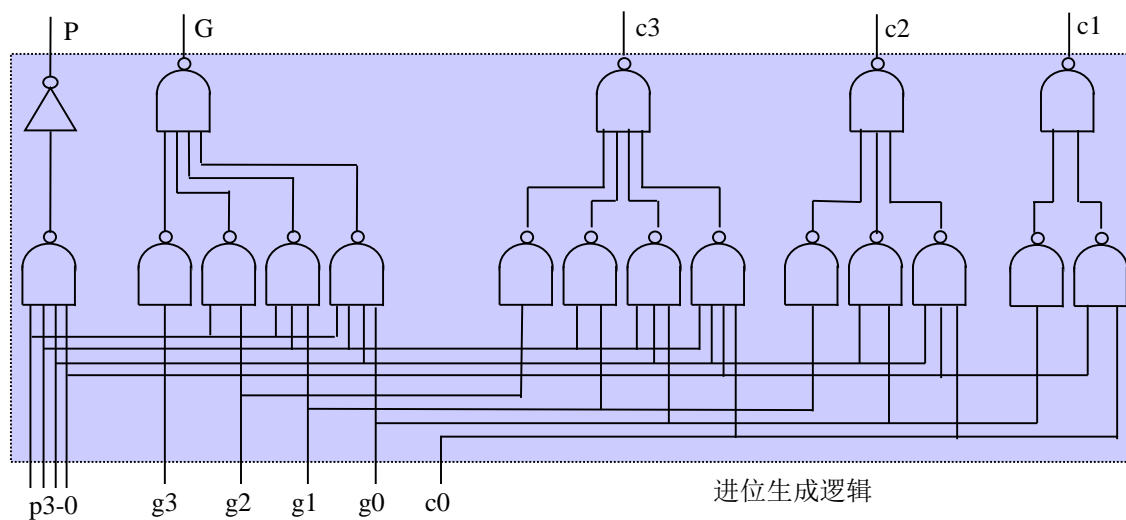
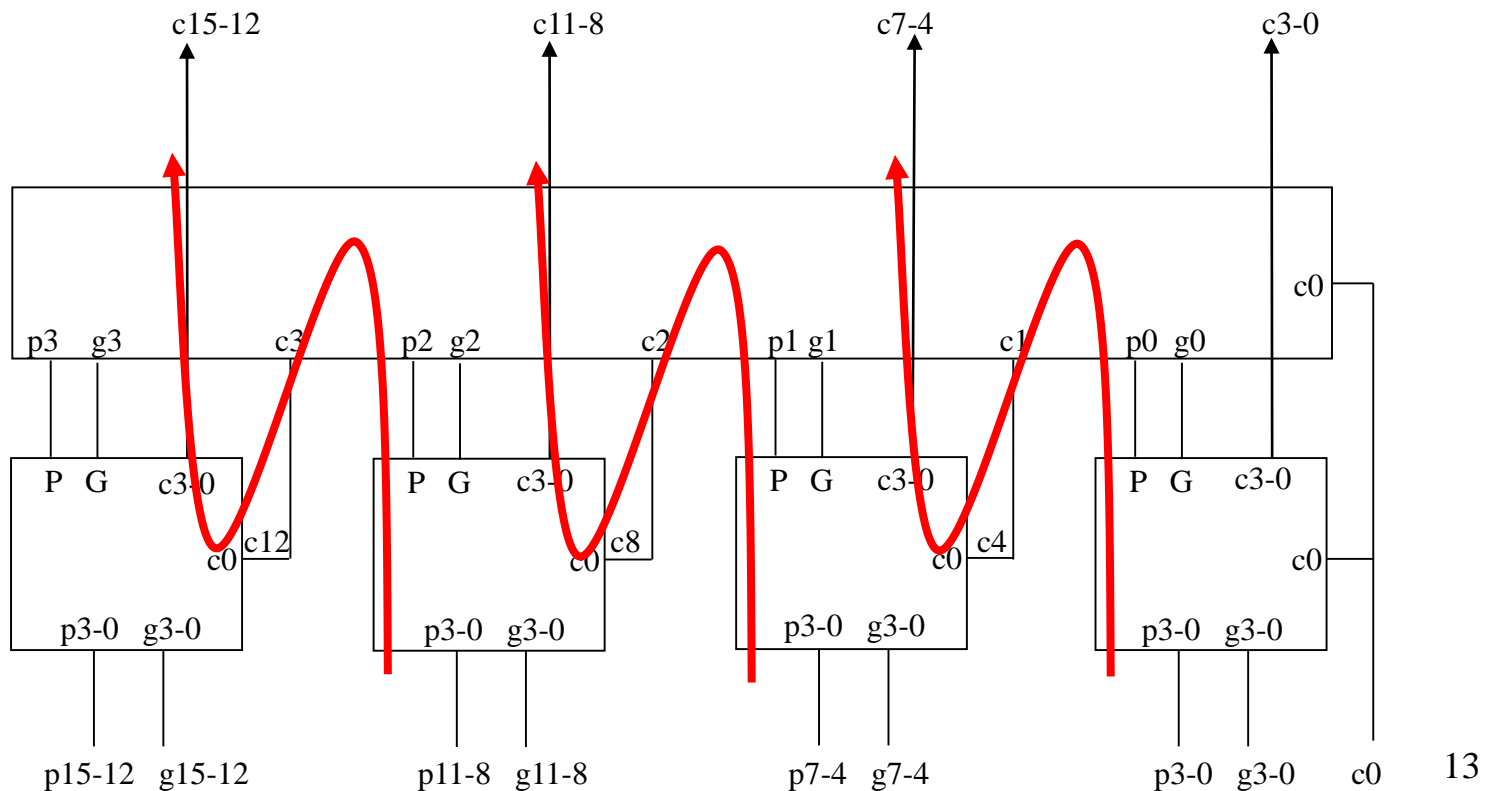
# 块间并行加法器

- 自下而上形成 $p_i g_i$ ，自上而下形成 $c_i$
- 共6级门延迟：
  - 第一层 $pg$ ，第二层 $c$ ，第一层 $c$



# 32/64位加法器

- 自下而上形成pigi, 自上而下形成ci

- 共10级门延迟:


- 第一层pg, 第二层pg, 第三层c, 第二层c, 第一层c

$c_{20}, c_{24}$

$c_{16}, c_{22}$


$c_{21}, c_{22}$

$= 23, c_{25}$

 

 
# 补码减法算法

- $[A]_{\text{补}} - [B]_{\text{补}} = [A - B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}}$ 
  - $[-B]_{\text{补}}$  的计算:  $[B]_{\text{补}}$  “取反加1”
- 只要在B的输入端对B进行取反并置进位为1.



(a)

 

(b)

# 溢出判断

- 加法: A和B的符号位相同, 但结果的符号位与A和B的符号位不同, 即正数相加得负或负数相加得正

$$ov = s_{31} * ^a_{31} * ^b_{31} + ^s_{31} * a_{31} * b_{31}$$

- 减法: 正数减负数结果为负数或负数减正数结果为正数

$$ov = s_{31} * ^a_{31} * b_{31} + ^s_{31} * a_{31} * ^b_{31}$$

- 因此, 运算器溢出条件为

$$ov = ADD * (s_{31} * ^a_{31} * ^b_{31} + ^s_{31} * a_{31} * b_{31}) + \\ SUB * (s_{31} * ^a_{31} * b_{31} + ^s_{31} * a_{31} * ^b_{31})$$

- 例:

- 1001+0101(-7+5), 0011+0100(3+4)
- 0101+0101(5+5), 1100+1100(-4+(-4))
- 0101-0011(5-3), 0011-0101(3-5)
- 1100-0101(-4-5), 0101-1100(5-(-4))




# 定点ALU设计

# ALU的实现


- **ALU**表示算术逻辑单元
  - 实现加减法器
  - 实现逻辑运算 ( $a \& b$ ,  $a | b$ ,  $a \text{ xor } b$ 在加法器中产生)
  - 实现比较器 (相等、大小)
  - 实现移位器
- 最后, 根据操作类型, 从多个结果中选择
 
# 判断相等

- 判断多bit的A信号和B信号是否相等:  $A_{0-n} == B_{0-n}$ 
  - 使用异或逻辑逐bit的判断( $A_0 \wedge B_0, A_1 \wedge B_1, \dots, A_n \wedge B_n$ )
- 每个bit结果, 有任何一个为1, 则输出为0
  - 多输入或非门, 位数多时需要多级逻辑



(a)

 

(b)

# 判断大小

- 使用**A-B**来判断大小
  - **A-B > 0** （结果符号位为0）则代表**A**大于**B**
- 小心溢出


$$\begin{aligned}\text{Cond}_{A < B} &= \sim \text{Ov} \ \& \ s_{63} \mid \text{Ov} \ \& \ \sim s_{63} \\ &= a_{63} \ \& \ s_{63} \mid \sim b_{63} \ \& \ s_{63} \mid a_{63} \ \& \ \sim b_{63}\end{aligned}$$

# 移位操作


- 移位操作：同时也是乘以/除以 2的幂次的运算
  - 逻辑左移 （低位补0）
  - 逻辑右移 （高位补0）
  - 算数右移 （高位补符号位）
  - 循环右移 （高位补右侧挤掉的数据）
- 例：将32位数 `0xABCD1234` 移8位
  - 逻辑左移 `0xCD123400`
  - 逻辑右移 `0x00ABCD12`
  - 算数右移 `0xFFABCD12`
  - 循环右移 `0x34ABCD12`
 
# 移位操作（二）


- 对于移N位数的移位操作，使用N选1来实现
  - 根据要移动的位数，从N个输入中选一个
  - 每个输入将输入移动特定位数，不需要延迟和逻辑
- 每种移位结果再根据移位操作类型选择




逻辑左移

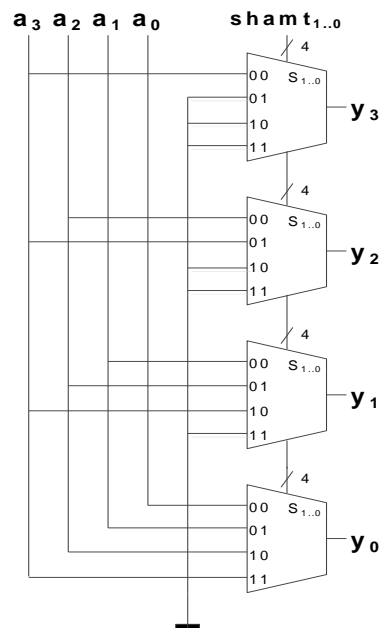

逻辑右移

 

算术右移

 

循环右移

# 补码乘法器设计

# 补码乘法原理

- $[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = [X+Y]_{\text{补}}$ , 但  $[X]_{\text{补}} * [Y]_{\text{补}} \neq [X*Y]_{\text{补}}$
- 问题: 已知  $[X]_{\text{补}}$  和  $[Y]_{\text{补}}$ , 求  $[X*Y]_{\text{补}}$ .

若  $[Y]_{\text{补}} = y_{31}y_{30}\dots y_1y_0$ ,

则  $Y = -y_{31} * 2^{31} + y_{30} * 2^{30} + \dots + y_1 * 2^1 + y_0 * 2^0$

$$\begin{aligned}[X*Y]_{\text{补}} &= [X * (-y_{31} * 2^{31} + y_{30} * 2^{30} + \dots + y_1 * 2^1 + y_0 * 2^0)]_{\text{补}} \\&= [-X * y_{31} * 2^{31} + X * y_{30} * 2^{30} + \dots + X * y_1 * 2^1 + X * y_0 * 2^0]_{\text{补}} \\&= [-X * y_{31} * 2^{31}]_{\text{补}} + [X * y_{30} * 2^{30}]_{\text{补}} + \dots + [X * y_1 * 2^1]_{\text{补}} + [X * y_0 * 2^0]_{\text{补}} \\&= [X]_{\text{补}} * (-y_{31} * 2^{31}) + [X]_{\text{补}} * (y_{30} * 2^{30}) + \dots + [X]_{\text{补}} * (y_1 * 2^1) + [X]_{\text{补}} * (y_0 * 2^0) ??? \\&= [X]_{\text{补}} * (-y_{31} * 2^{31} + y_{30} * 2^{30} + \dots + y_1 * 2^1 + y_0 * 2^0)\end{aligned}$$

- 在推导中,  $[X]_{\text{补}}$  符号位扩充到64位
- 若  $X = -x_{31}x_{30}\dots x_0$ , 则  $[X * 2^k]_{\text{补}}$  为对  $00\dots 0x_{31}x_{30}\dots x_0 0_{k-1}\dots 0_1 0_0$  (一共64位) 按位取反后加1, 结果为:

$$\begin{aligned}& 11\dots 1 \wedge x_{31} \wedge x_{30} \dots \wedge x_0 1_{k-1} \dots 1_1 1_0 + 1 \\&= 11\dots 1 \wedge x_{31} \wedge x_{30} \dots \wedge x_0 0_{k-1} \dots 0_1 0_0 + 10_{k-1} \dots 0_1 0_0 = (11\dots 1 \wedge x_{31} \wedge x_{30} \dots \wedge x_0 + 1) 0_{k-1} \dots 0_1 0_0\end{aligned}$$

这正是  $[X]_{\text{补}} * 2^k$  的结果.



# 补码乘法算法

- $[X*Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} * (-y_{31} * 2^{31} + y_{30} * 2^{30} + \dots + y_1 * 2^1 + y_0 * 2^0)$
- 与普通乘法类似，只是符号位乘项要变加为减
- 符号位的特殊性增加了电路复杂度

1011\*1011 (-5\*-5)

```
      1011
    *1011
    -----
+11111011
+1111011
+000000
-11011
    -----
00011001 (25)
```

1011\*0101 (-5\*5)

```
      1011
    *0101
    -----
+11111011
+0000000
+111011
-00000
    -----
11100111 (-25)
```

# Booth算法

- 对 $(-y_{31} * 2^{31} + y_{30} * 2^{30} + \dots + y_1 * 2^1 + y_0 * 2^0)$ 进行变换

$$(-y_{31} * 2^{31} + y_{30} * 2^{30} + \dots + y_1 * 2^1 + y_0 * 2^0)$$

$$= (y_{30} - y_{31}) * 2^{31} + (y_{29} - y_{30}) * 2^{30} + \dots + (y_0 - y_1) * 2^1 + (y_{-1} - y_0) * 2^0$$

- 每一项都一样, 每次看两位

1011\*1011 (-5\*-5)

```

      1011
    *1011
    -----
  -11111011
  +00000000
  +111011
  -11011
  -----
  +00000101
  +00000000
  +111011
  +00101
  -----
  00011001 (25)

```

| $y_i$ | $y_{i-1}$ | 操作                |
|-------|-----------|-------------------|
| 0     | 0         | +0                |
| 0     | 1         | $+[X]_{\text{补}}$ |
| 1     | 0         | $-[X]_{\text{补}}$ |
| 1     | 1         | +0                |

1011\*0101 (-5\*5)

```

      1011
    *0101
    -----
  -11111011
  +1111011
  -111011
  +11011
  -----
  +00000101
  +1111011
  +000101
  +11011
  -----
  11100111 (-25)26

```

# Booth二位一乘算法

- 对 $(-y_{31} * 2^{31} + y_{30} * 2^{30} + \dots + y_1 * 2^1 + y_0 * 2^0)$ 进行变换

$$(-y_{31} * 2^{31} + y_{30} * 2^{30} + \dots + y_1 * 2^1 + y_0 * 2^0)$$

$$= (y_{29} + y_{30} - 2 * y_{31}) * 2^{30} + (y_{27} + y_{28} - 2 * y_{29}) * 2^{28} + \dots + (y_1 + y_2 - 2 * y_3) * 2^2 + (y_{-1} + y_0 - 2 * y_1) * 2^0$$

- 每一项都一样，每次看三位，只要16项相加

1011\*1011 (-5\*-5)

```

      1011
      *1011
      -----
-11111011 (110)
-111011   (101)
-----
+00000101
+000101
-----
      00011001 (25)
    
```

| $y_{i+1}$ | $y_i$ | $y_{i-1}$ | 操作                  |
|-----------|-------|-----------|---------------------|
| 0         | 0     | 0         | +0                  |
| 0         | 0     | 1         | $+ [X]_{\text{补}}$  |
| 0         | 1     | 0         | $+ [X]_{\text{补}}$  |
| 0         | 1     | 1         | $+ 2[X]_{\text{补}}$ |
| 1         | 0     | 0         | $- 2[X]_{\text{补}}$ |
| 1         | 0     | 1         | $- [X]_{\text{补}}$  |
| 1         | 1     | 0         | $- [X]_{\text{补}}$  |
| 1         | 1     | 1         | 0                   |

1011\*0101 (-5\*5)

```

      1011
      *0101
      -----
+11111011 (010)
+111011   (010)
-----
      11100111 (-25)
    
```

# Booth两位乘

1010 × 1001 (-6 × -7)

$$\begin{array}{r}
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{1001} \phantom{010} \phantom{100} \\
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{1001} 1010 \\
 \times \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{1001} 1001 \\
 \hline
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{1001} +11111010 (010) \\
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{1001} -11010 \phantom{000} (100) \\
 \hline
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{1001} +11111010 \\
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{1001} +00110 \\
 \hline
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{1001} \underline{100101010} (42)
 \end{array}$$


1010 × 0101 (-6 × 5)

$$\begin{array}{r}
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{0101} \phantom{010} \phantom{010} \\
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{0101} 1010 \\
 \times \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{0101} 0101 \\
 \hline
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{0101} +11111010 (010) \\
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{0101} +111010 \phantom{000} (010) \\
 \hline
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{0101} +11111010 \\
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{0101} +111010 \\
 \hline
 \phantom{1010} \phantom{\times} \phantom{0101} \underline{111100010} (-30)
 \end{array}$$

- 循环次数降低一倍
- 每次循环算法一样
- $[X]_{\text{补}}$  只有移1位和补码加减运算 (两位一乘但不用乘3)
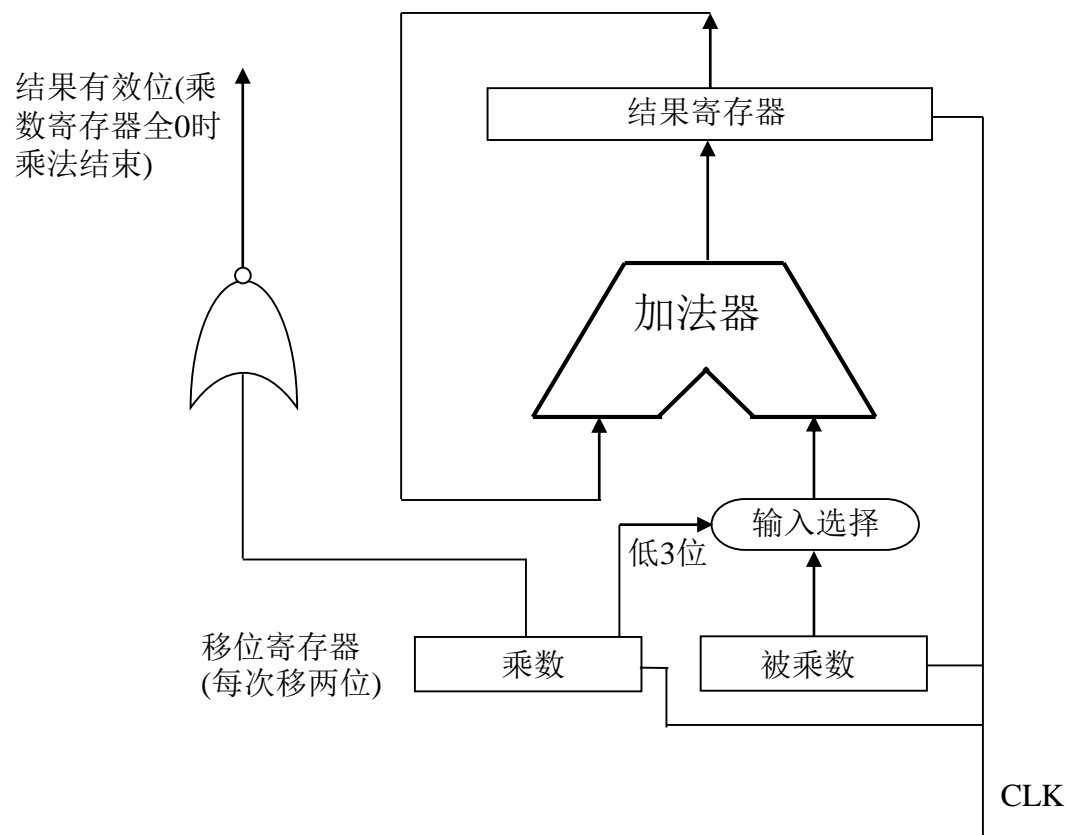
# Booth算法的串行实现



- 以二位一乘为例，32位定点乘法需要把16个数相加
- 可以用一个加法器加15次，需要15个时钟周期



# Booth二位乘的输入选择逻辑


- 其中一位

| $y_{i+1}$<br>$y_{i-1}$ | $y_i$ | 操作                  |
|------------------------|-------|---------------------|
| 0 0                    | 0     | $+0$                |
| 0 0                    | 1     | $+ [X]_{\text{补}}$  |
| 0 1                    | 0     | $+ [X]_{\text{补}}$  |
| 0 1                    | 1     | $+ 2[X]_{\text{补}}$ |
| 1 0                    | 0     | $- 2[X]_{\text{补}}$ |
| 1 0                    | 1     | $- [X]_{\text{补}}$  |
| 1 1                    | 0     | $- [X]_{\text{补}}$  |
| 1 1                    | 1     | $0$                 |

  

# Booth二位乘的输入选择逻辑

- 一组所有位

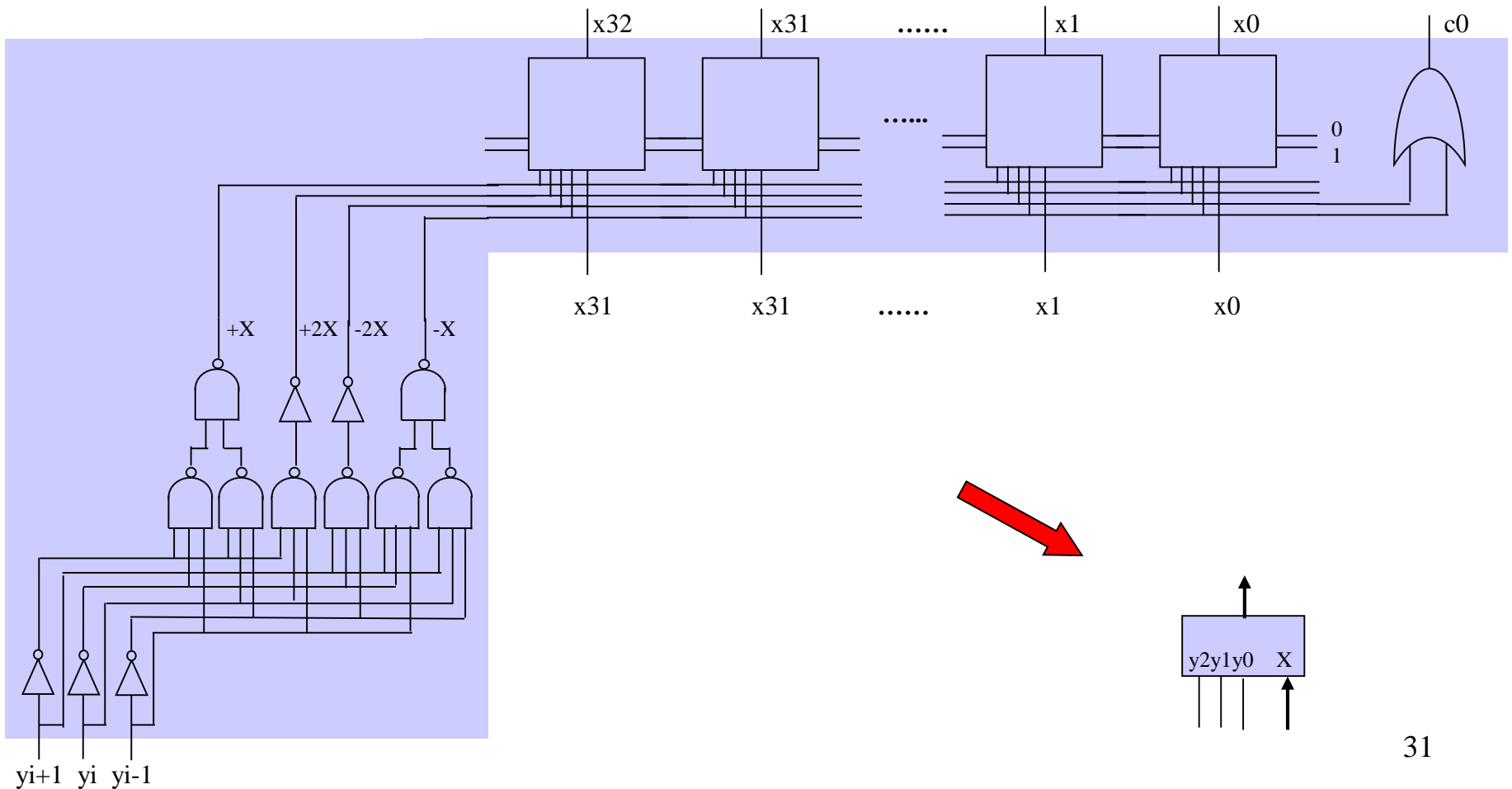



# Wallace加法树

- 串行把16个数相加, 需要15次加法时间
- 用15个加法器组织成树状, 需要4次加法时间, 又浪费硬件
- **Wallace树基本思想**
  - $n$ 个全加器每次把三个 $n$ 位的数相加转换成两个数相加
  - 因此,  $n$ 个全加器每次可以把 $m$ 个 $n$ 位的数相加转换成 $2m/3$ 个数相加, 再用一层全加器转换成 $4m/9$ 个数相加, 直到转换成2个数; 再用加法器把最后两个数相加



# 全加器

- 三个输入，两个输出
- 进位输出在下一级相加时连到下一位
- 两级门延迟

 
 


# 全加器把三个加数变成两个加数


|                                 |       |                   |
|---------------------------------|-------|-------------------|
| x31 x31 x31 x31 x31 x31 x30 x29 | ..... | x5 x4 x3 x2 x1 x0 |
| x31 x31 x31 x31 x30 x29 x28 x27 | ..... | x3 x2 x1 x0       |
| x31 x31 x30 x29 x28 x27 x26 x25 | ..... | x1 x0             |
| -----                           |       |                   |
| s36 s35 s34 s33 s32 s31 s30 s29 | ..... | s5 s4 s3 s2 s1 s0 |
| c35 c34 c33 c32 c31 c30 c29 c18 | ..... | c4 c3 c2 c1 c0    |




# 16个数相加的1位加法树

 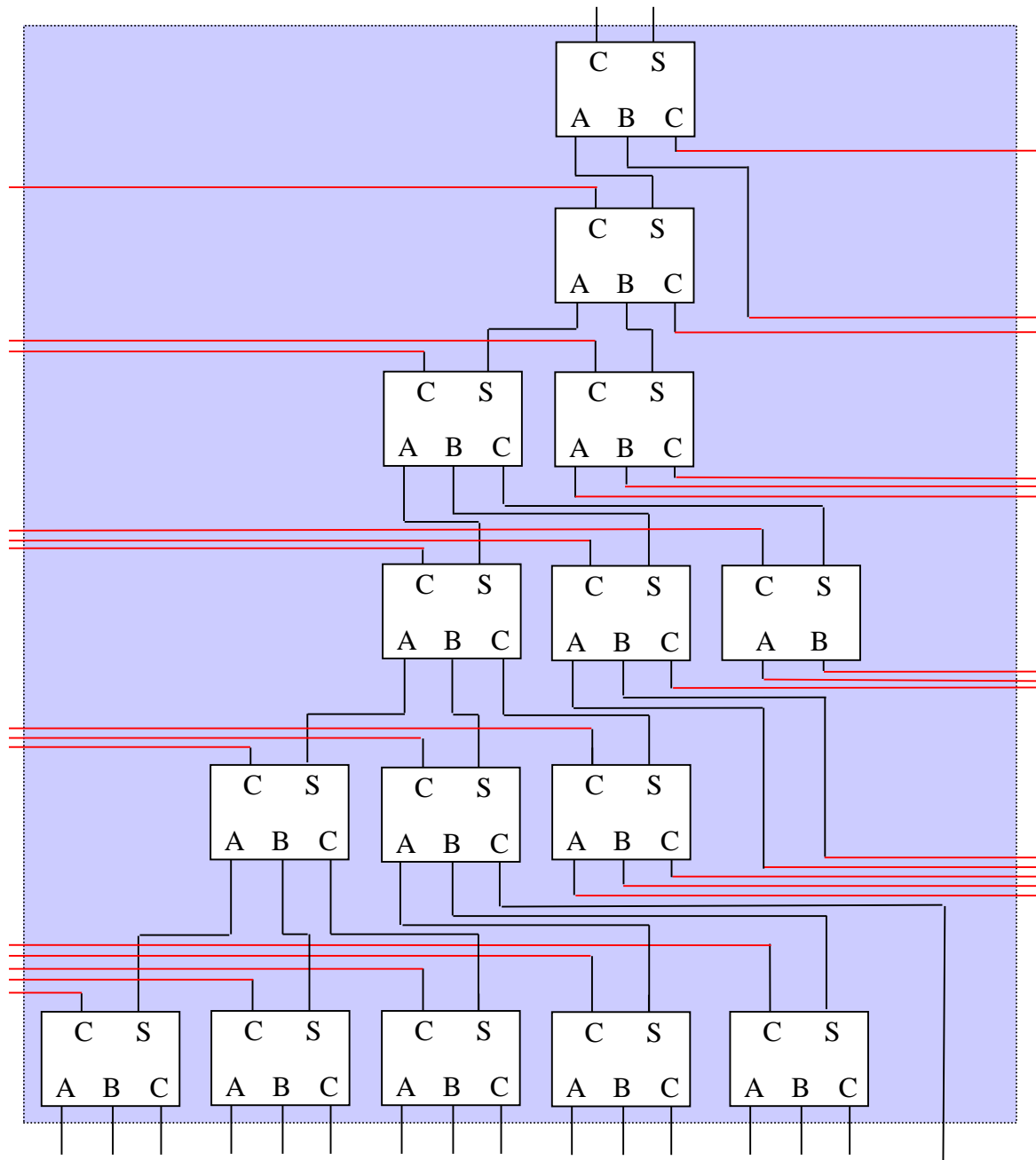

# 16个数相加的四位华莱士树（左右进位相连）

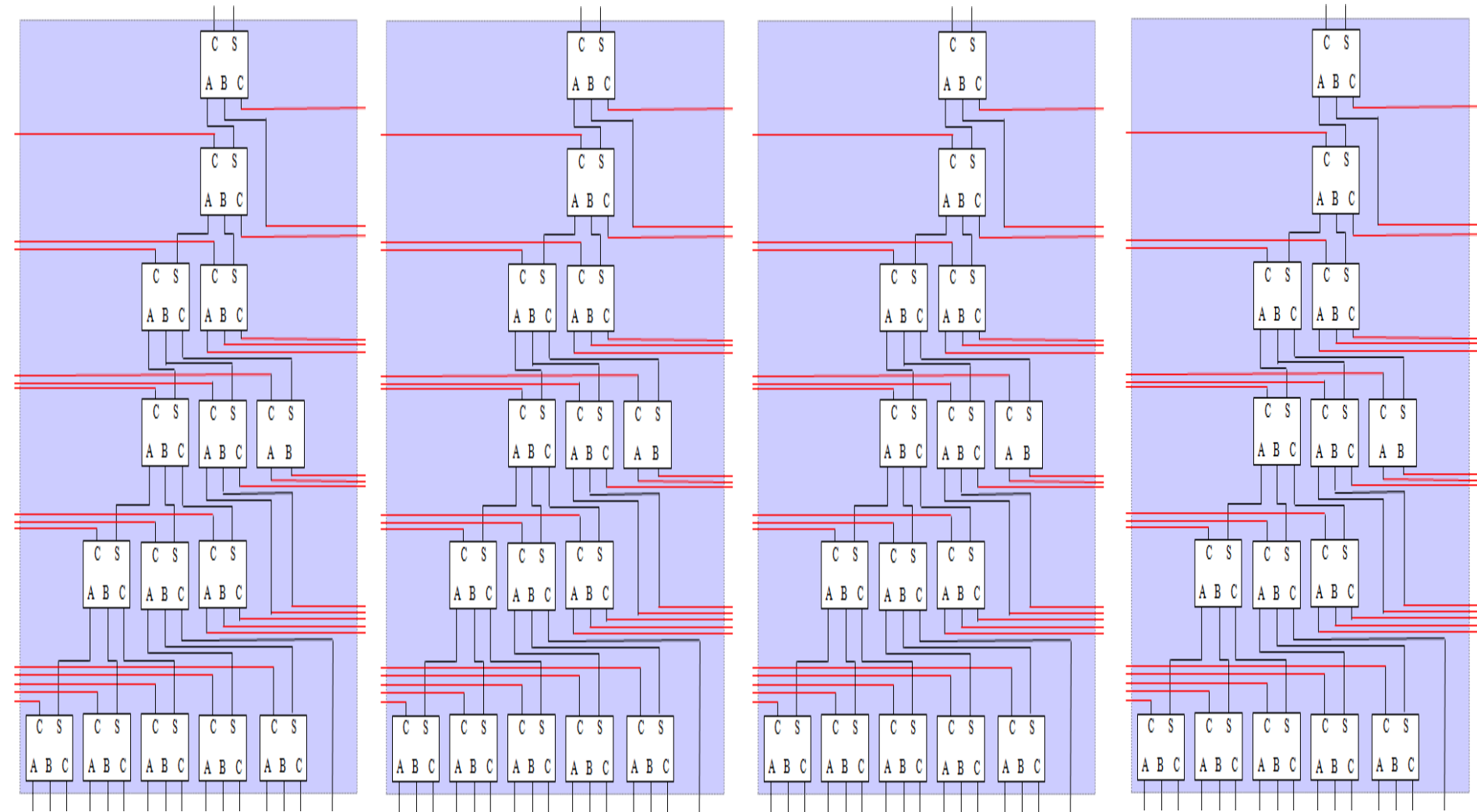


# 32\*32补码乘法器框图

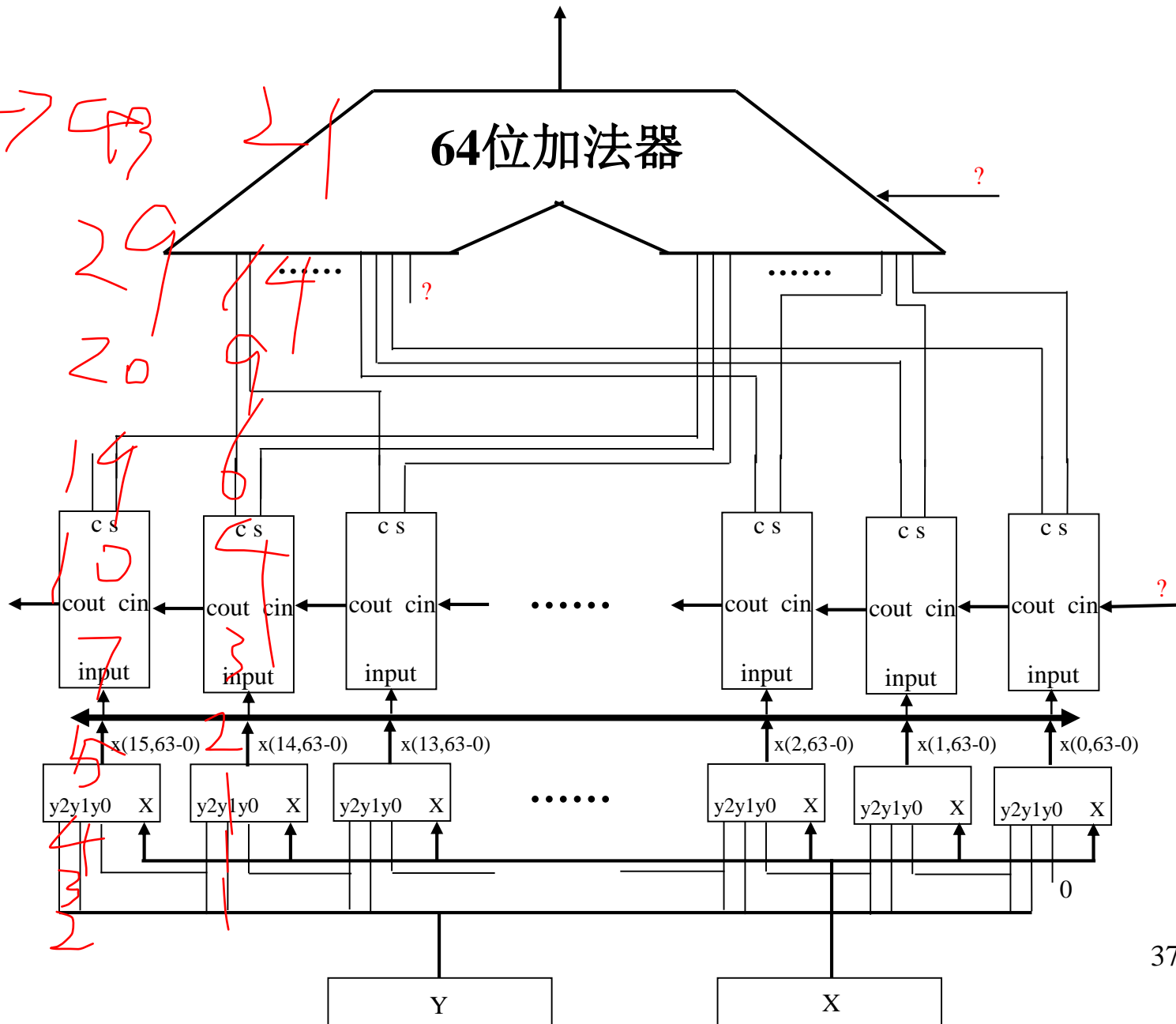
 
# 说明

- 32位的 $[X]_{\text{补}}$ ,  $[-X]_{\text{补}}$ ,  $[2X]_{\text{补}}$ ,  $[-2X]_{\text{补}}$  如何扩展到64位
  - $[X]_{\text{补}}$ : 左边符号位扩充, 右边补0
  - $[-X]_{\text{补}}$ : 对 $[X]_{\text{补}}$ 按位求反, 左边符号位扩充, 右边补1, 末位加1.
- 末位的进位问题
  - 由 $-2[X]_{\text{补}}$ ,  $-[X]_{\text{补}}$ 引起
  - 加法树中的全加器个数至少是 (相加数的个数-1)
- 硬件优化
  - 低位“0”不用加
  - 高位符号位扩充位可以优化
  - 请查阅相关资料



# 作 业